

ShipinskyKS 20122024-155803

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

1 Задание 1

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен 10^1 , а крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 0.4 МГц/В . Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 290 МГц . Частота колебаний ГУН 1600 МГц . Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки 1.9 МГц . Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада , а фазовых шумов ГУН минус 20 дБ/декада . Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 437 кГц на 6.8 дБ больше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики фазового детектора?

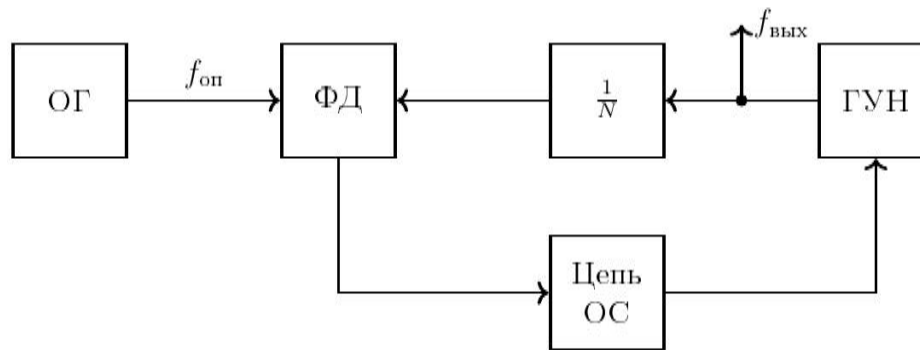


Рисунок 1 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 0.44 В/рад
- 2) 0.54 В/рад
- 3) 0.64 В/рад
- 4) 0.74 В/рад
- 5) 0.84 В/рад
- 6) 0.94 В/рад
- 7) 1.04 В/рад
- 8) 1.14 В/рад
- 9) 1.24 В/рад

2 Задание 2

Источник колебаний и частотой 6640 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 169 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1793 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатор фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 1000 Гц, если с доступная мощность на выходе усилителя равна 4.8 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -166.1 дБн/Гц
- 2) -166.6 дБн/Гц
- 3) -167.1 дБн/Гц
- 4) -167.6 дБн/Гц
- 5) -168.1 дБн/Гц
- 6) -168.6 дБн/Гц
- 7) -169.1 дБн/Гц
- 8) -169.6 дБн/Гц
- 9) -170.1 дБн/Гц

3 Задание 3

Источник колебаний с доступной мощностью -1.5 дБм и частотой 1350 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 112 дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте 1350.000012 МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус 123 дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение 3 Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -96.4 дБм
- 2) -98.1 дБм
- 3) -99.8 дБм
- 4) -101.5 дБм
- 5) -103.2 дБм
- 6) -104.9 дБм
- 7) -106.6 дБм
- 8) -108.3 дБм
- 9) -110 дБм

4 Задание 4

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением верхней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 3960 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 136 дБн/Гц. Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц синтезированного колебания равна минус 134 дБн/Гц, а частота его равна 4990 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума второго колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше когерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -150.7 дБн/Гц
- 2) -147.7 дБн/Гц
- 3) -144.7 дБн/Гц
- 4) -141.3 дБн/Гц
- 5) -138.3 дБн/Гц
- 6) -135.3 дБн/Гц
- 7) -134.9 дБн/Гц
- 8) -131.9 дБн/Гц
- 9) -128.9 дБн/Гц

5 Задание 5

Если цепь на рисунке 2 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 5.292 кГц на 4.2 дБ больше, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ на 5.2 дБ больше, чем вклад ГУН. Известно, что $C = 11.9$ нФ, а $R_2 = 1562$ Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

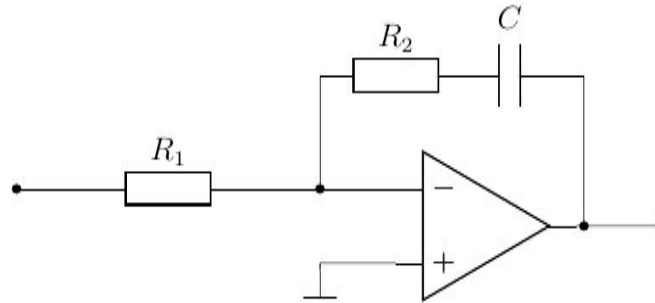


Рисунок 2 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 3270 Ом
- 2) 3293 Ом
- 3) 3316 Ом
- 4) 3339 Ом
- 5) 3362 Ом
- 6) 3385 Ом
- 7) 3408 Ом
- 8) 3431 Ом
- 9) 3454 Ом

6 Задание 6

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 90 МГц. Частота колебаний ГУН 5990 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна минус 155.3 дБн/Гц для ОГ и плюс 26.7 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 30 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой $A_0(1 + (j\Omega\tau)^{-1})$, где $A_0 = 2.4471$, $\tau = 160.3203$ мкс.

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 2 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 0.6 В/рад.

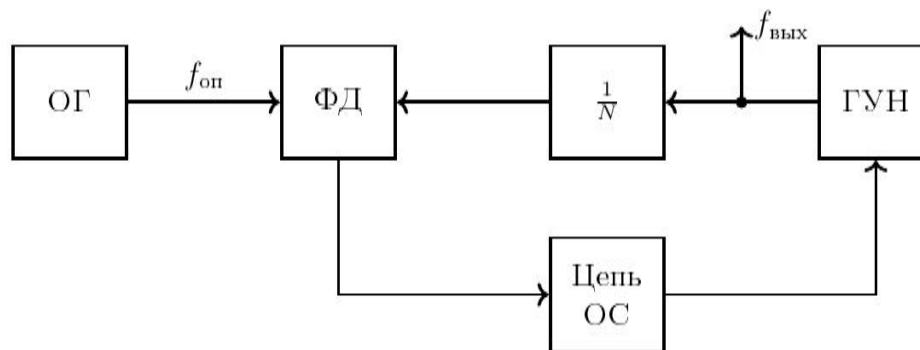


Рисунок 3 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 229 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 13.9 дБ
- 2) на плюс 13.5 дБ
- 3) на плюс 13.1 дБ
- 4) на плюс 12.7 дБ
- 5) на плюс 12.3 дБ
- 6) на плюс 11.9 дБ
- 7) на плюс 11.5 дБ
- 8) на плюс 11.1 дБ
- 9) на плюс 10.7 дБ