

MoskaliovYV 15022025-091409

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

1 Задание 1

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 2). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен 10^1 , а крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 3.1 МГц/В. Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 280 МГц. Частота колебаний ГУН 200 МГц. Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки 9.3 МГц. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 20 дБ/декада. Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 31566 кГц на 4 дБ больше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики фазового детектора?

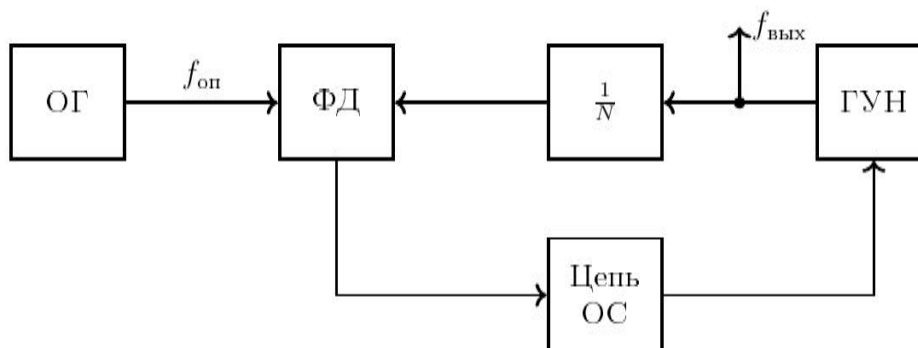


Рисунок 1 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N обязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 0.28 В/рад
- 2) 0.33 В/рад
- 3) 0.38 В/рад
- 4) 0.43 В/рад
- 5) 0.48 В/рад
- 6) 0.53 В/рад
- 7) 0.58 В/рад
- 8) 0.63 В/рад
- 9) 0.68 В/рад

2 Задание 2

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением верхней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 4550 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 113 дБн/Гц . Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц синтезированного колебания равна минус 111 дБн/Гц, а частота его равна 5730 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума второго колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше когерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -127.7 дБн/Гц
- 2) -124.7 дБн/Гц
- 3) -121.7 дБн/Гц
- 4) -118.3 дБн/Гц
- 5) -115.3 дБн/Гц
- 6) -112.3 дБн/Гц
- 7) -111.9 дБн/Гц
- 8) -108.9 дБн/Гц
- 9) -105.9 дБн/Гц

3 Задание 3

Источник колебаний с доступной мощностью -3.4 дБм и частотой 980 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 91 дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте 980.00009 МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус 100 дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение 30 Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -68.4 дБм
- 2) -70.1 дБм
- 3) -71.8 дБм
- 4) -73.5 дБм
- 5) -75.2 дБм
- 6) -76.9 дБм
- 7) -78.6 дБм
- 8) -80.3 дБм
- 9) -82 дБм

4 Задание 4

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 2). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 40 МГц. Частота колебаний ГУН 2940 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна минус 53.8 дБн/Гц для ОГ и плюс 29.2 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 20 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 30 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой $A_0(1 + (j\Omega\tau)^{-1})$, где $A_0 = 1.7045$, $\tau = 138.6418\text{мкс}$.

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 2.2 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 1 В/рад.

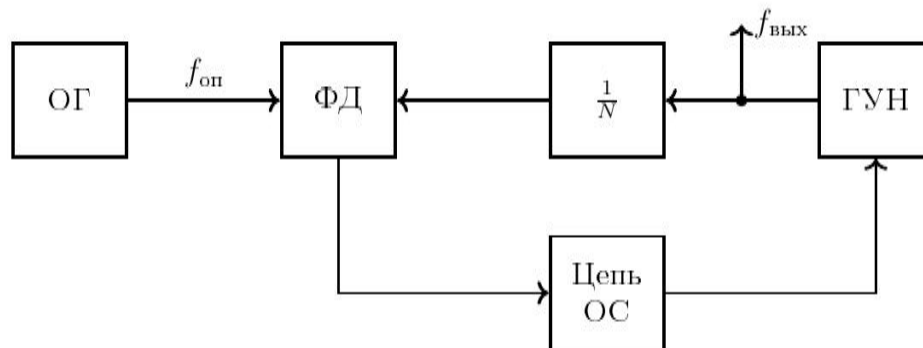


Рисунок 2 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N обязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 4 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 1.6 дБ
- 2) на плюс 1.2 дБ
- 3) на плюс 0.8 дБ
- 4) на плюс 0.4 дБ
- 5) на минус 0 дБ
- 6) на минус 0.4 дБ
- 7) на минус 0.8 дБ
- 8) на минус 1.2 дБ
- 9) на минус 1.6 дБ

5 Задание 5

Если цепь на рисунке 3 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 1.143 кГц больше на 1.7 дБ, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ меньше на 3.1 дБ, чем вклад ГУН. Известно, что $C = 26.77$ нФ, а $R_1 = 3516$ Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

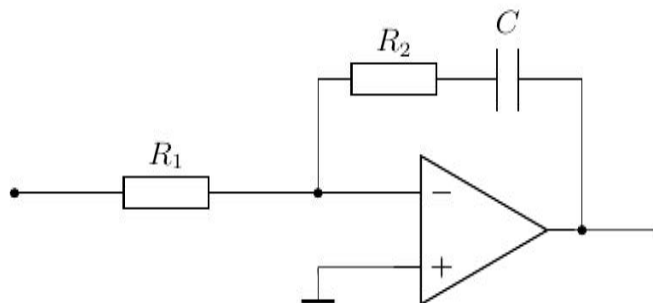


Рисунок 3 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 2271 Ом
- 2) 2583 Ом
- 3) 2895 Ом
- 4) 3207 Ом
- 5) 3519 Ом
- 6) 3831 Ом
- 7) 4143 Ом
- 8) 4455 Ом
- 9) 4767 Ом

6 Задание 6

Источник колебаний с частотой 6920 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 154 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1518 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатор фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 500 Гц, если с доступная мощность на выходе источника равна 1.2 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -150.4 дБн/Гц
- 2) -150.9 дБн/Гц
- 3) -151.4 дБн/Гц
- 4) -151.9 дБн/Гц
- 5) -152.4 дБн/Гц
- 6) -152.9 дБн/Гц
- 7) -153.4 дБн/Гц
- 8) -153.9 дБн/Гц
- 9) -154.4 дБн/Гц