

ChumakovNV 20122024-155803

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

1 Задание 1

Источник колебаний с доступной мощностью -4.3 дБм и частотой 3240 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 119 дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте 3240.0003 МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус 127 дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение 100 Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -98.2 дБм
- 2) -99.9 дБм
- 3) -101.6 дБм
- 4) -103.3 дБм
- 5) -105 дБм
- 6) -106.7 дБм
- 7) -108.4 дБм
- 8) -110.1 дБм
- 9) -111.8 дБм

2 Задание 2

Источник колебаний и частотой 870 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 179 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1238 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатор фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 200 Гц, если с доступная мощность на выходе источника равна -4.8 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -164.2 дБн/Гц
- 2) -164.7 дБн/Гц
- 3) -165.2 дБн/Гц
- 4) -165.7 дБн/Гц
- 5) -166.2 дБн/Гц
- 6) -166.7 дБн/Гц
- 7) -167.2 дБн/Гц
- 8) -167.7 дБн/Гц
- 9) -168.2 дБн/Гц

3 Задание 3

Если цепь на рисунке 1 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 1.592 кГц на 6.1 дБ больше, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ на 5.2 дБ больше, чем вклад ГУН. Известно, что $C = 25.9$ нФ, а $R_2 = 2133$ Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

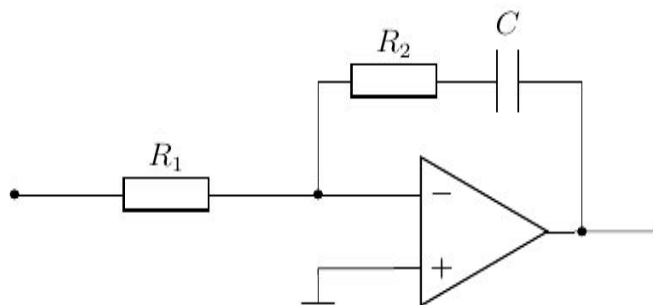


Рисунок 1 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 3926 Ом
- 2) 3949 Ом
- 3) 3972 Ом
- 4) 3995 Ом
- 5) 4018 Ом
- 6) 4041 Ом
- 7) 4064 Ом
- 8) 4087 Ом
- 9) 4110 Ом

4 Задание 4

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением нижней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 3110 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 96 дБн/Гц. Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц синтезированного колебания равна минус 90 дБн/Гц, а частота его равна 6210 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума второго колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше когерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -93 дБн/Гц
- 2) -92 дБн/Гц
- 3) -91.3 дБн/Гц
- 4) -89.5 дБн/Гц
- 5) -89 дБн/Гц
- 6) -88.2 дБн/Гц
- 7) -86.5 дБн/Гц
- 8) -86 дБн/Гц
- 9) -83.5 дБн/Гц

5 Задание 5

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 30 МГц. Частота колебаний ГУН 1860 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна минус 126.7 дБн/Гц для ОГ и минус 32.6 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 10 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой $A_0(1 + (j\Omega\tau)^{-1})$, где $A_0 = 70.2164$, $\tau = 19.5182$ мкс.

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 0.8 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 0.4 В/рад.

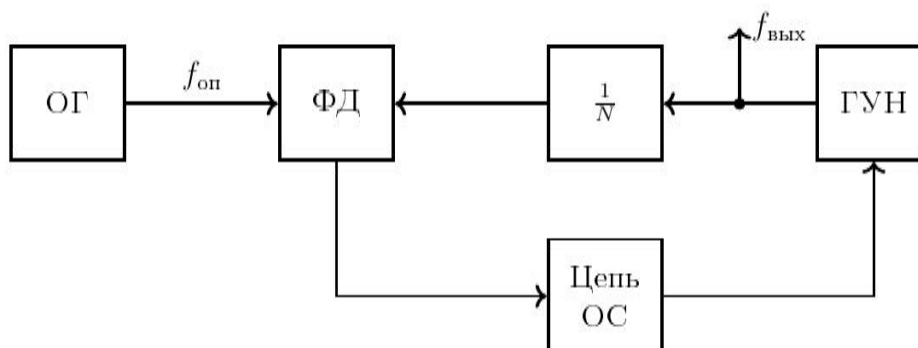


Рисунок 2 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 172 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 1.2 дБ
- 2) на плюс 0.8 дБ
- 3) на плюс 0.4 дБ
- 4) на минус 0 дБ
- 5) на минус 0.4 дБ
- 6) на минус 0.8 дБ
- 7) на минус 1.2 дБ
- 8) на минус 1.6 дБ
- 9) на минус 2 дБ

6 Задание 6

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен 10^{-1} , а крутизна характеристики фазового детектора равна 1 В/рад. Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 200 МГц. Частота колебаний ГУН 2120 МГц. Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки 8.7 МГц. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 10 дБ/декада. Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 131 кГц на 1.3 дБ меньше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики управления частотой ГУН?

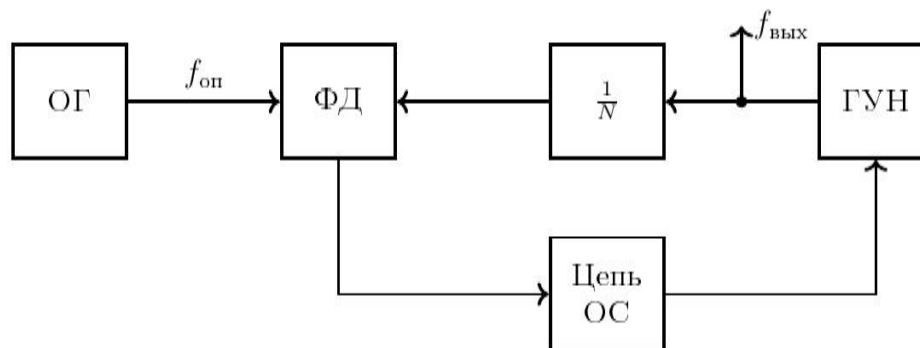


Рисунок 3 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 4.59 МГц/В
- 2) 5.51 МГц/В
- 3) 6.43 МГц/В
- 4) 7.35 МГц/В
- 5) 8.27 МГц/В
- 6) 9.19 МГц/В
- 7) 10.11 МГц/В
- 8) 11.03 МГц/В
- 9) 11.95 МГц/В