

ZhdanovDS 19022025-160030

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

1 Задание 1

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением верхней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 5030 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 133 дБрад²/Гц . Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц второго колебания равна минус 127 дБн/Гц, а частота его равна 14180 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума синтезированного колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше когерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -129.5 дБн/Гц
- 2) -127.8 дБн/Гц
- 3) -127.6 дБн/Гц
- 4) -127.4 дБн/Гц
- 5) -126.5 дБн/Гц
- 6) -124.6 дБн/Гц
- 7) -124.4 дБн/Гц
- 8) -123.5 дБн/Гц
- 9) -121.4 дБн/Гц

2 Задание 2

Если цепь на рисунке 1 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 8.418 кГц больше на 2 дБ, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ больше на 1.6 дБ, чем вклад ГУН. Известно, что $C = 4.07$ нФ, а $R_1 = 5720$ Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

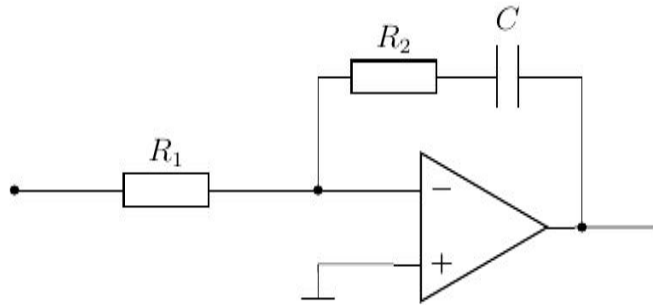


Рисунок 1 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 843 Ом
- 2) 1210 Ом
- 3) 1577 Ом
- 4) 1944 Ом
- 5) 2311 Ом
- 6) 2678 Ом
- 7) 3045 Ом
- 8) 3412 Ом
- 9) 3779 Ом

3 Задание 3

Источник колебаний с частотой 1240 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 173 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1403 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатор фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 200 Гц, если с доступная мощность на выходе источника равна 4.6 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -167.3 дБн/Гц
- 2) -167.8 дБн/Гц
- 3) -168.3 дБн/Гц
- 4) -168.8 дБн/Гц
- 5) -169.3 дБн/Гц
- 6) -169.8 дБн/Гц
- 7) -170.3 дБн/Гц
- 8) -170.8 дБн/Гц
- 9) -171.3 дБн/Гц

4 Задание 4

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен 10^2 , а крутизна характеристики фазового детектора равна 0.2 В/рад. Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 290 МГц. Частота колебаний ГУН 130 МГц. Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки 3.9 МГц. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 10 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 20 дБ/декада. Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 30052 кГц на 4.6 дБ меньше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики управления частотой ГУН?

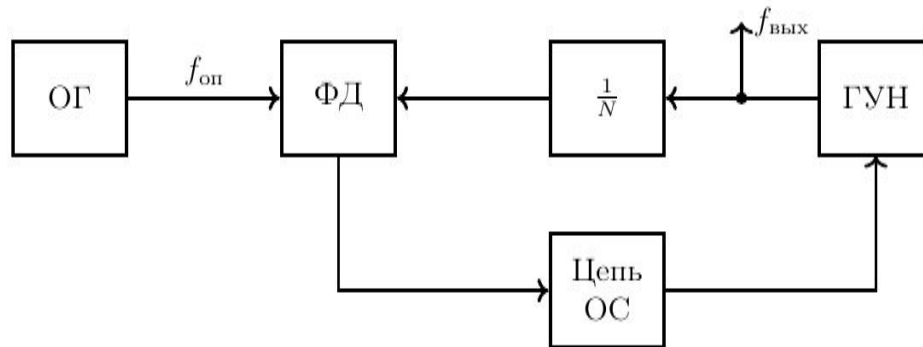


Рисунок 2 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 0.32 МГц/В
- 2) 0.35 МГц/В
- 3) 0.38 МГц/В
- 4) 0.41 МГц/В
- 5) 0.44 МГц/В
- 6) 0.47 МГц/В
- 7) 0.50 МГц/В
- 8) 0.53 МГц/В
- 9) 0.56 МГц/В

5 Задание 5

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 60 МГц. Частота колебаний ГУН 2580 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна минус 90.6 дБн/Гц для ОГ и минус 6.3 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 10 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 20 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой $A_0(1+(j\Omega\tau)^{-1})$, где $A_0 = 4.4154$, $\tau = 76.5409\text{мкс}$.

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 1.5 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 0.6 В/рад.

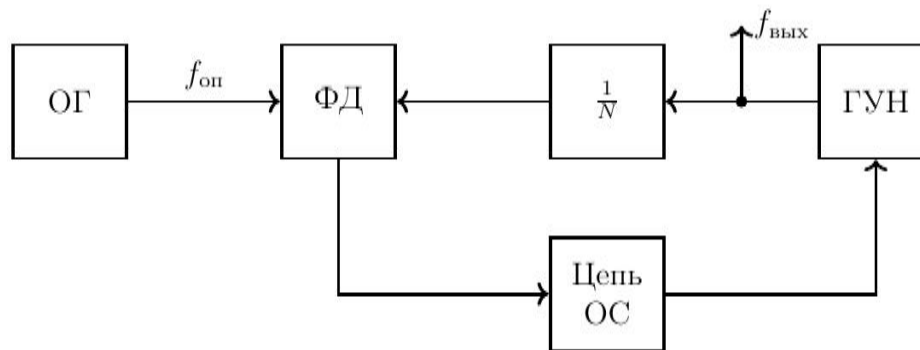


Рисунок 3 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 29 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 1.3 дБ
- 2) на плюс 0.9 дБ
- 3) на плюс 0.5 дБ
- 4) на плюс 0.1 дБ
- 5) на минус 0.3 дБ
- 6) на минус 0.7 дБ
- 7) на минус 1.1 дБ
- 8) на минус 1.5 дБ
- 9) на минус 1.9 дБ

6 Задание 6

Источник колебаний с доступной мощностью 4.4 дБм и частотой 5110 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 108 дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте 5109.9994 МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус 109 дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение 100 Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -68.9 дБм
- 2) -70.6 дБм
- 3) -72.3 дБм
- 4) -74 дБм
- 5) -75.7 дБм
- 6) -77.4 дБм
- 7) -79.1 дБм
- 8) -80.8 дБм
- 9) -82.5 дБм