

KhaziyevMA 28122024-101319

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

1 Задание 1

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 2). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 40 МГц. Частота колебаний ГУН 6440 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна минус 86.8 дБн/Гц для ОГ и плюс 2.5 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 10 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 20 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой $A_0(1 + (j\Omega\tau)^{-1})$, где $A_0 = 2.0245$, $\tau = 321.4419\text{мкс}$.

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 2.5 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 0.7 В/рад.

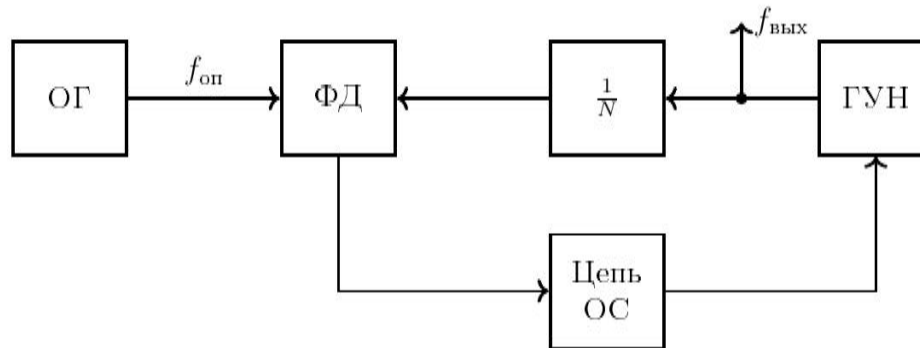


Рисунок 1 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N обязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 81 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 6.3 дБ
- 2) на плюс 5.9 дБ
- 3) на плюс 5.5 дБ
- 4) на плюс 5.1 дБ
- 5) на плюс 4.7 дБ
- 6) на плюс 4.3 дБ

- 7) на плюс 3.9 дБ
- 8) на плюс 3.5 дБ
- 9) на плюс 3.1 дБ

2 Задание 2

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 2). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен 10^1 , а крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 1.5 МГц/В . Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 280 МГц . Частота колебаний ГУН 1290 МГц . Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки 3 МГц . Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада , а фазовых шумов ГУН минус 30 дБ/декада . Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 2536 кГц на 6.3 дБ больше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики фазового детектора?

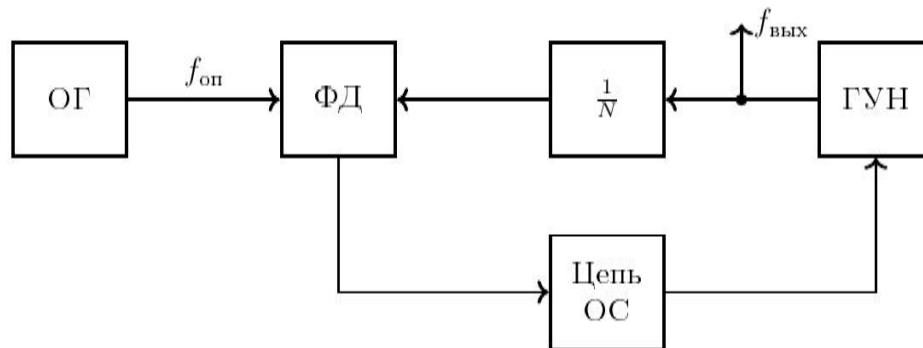


Рисунок 2 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 0.25 В/рад
- 2) 0.30 В/рад
- 3) 0.35 В/рад
- 4) 0.40 В/рад
- 5) 0.45 В/рад
- 6) 0.50 В/рад
- 7) 0.55 В/рад
- 8) 0.60 В/рад
- 9) 0.65 В/рад

3 Задание 3

Если цепь на рисунке 3 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 5.279 кГц меньше на 1.1 дБ, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ меньше на 1.4 дБ, чем вклад ГУН. Известно, что $C = 22.06$ нФ, а $R_2 = 1591$ Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

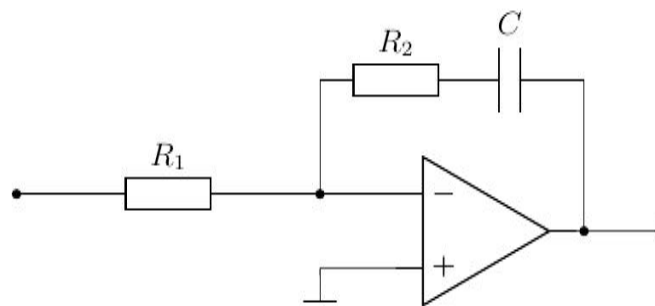


Рисунок 3 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 1435 Ом
- 2) 1632 Ом
- 3) 1829 Ом
- 4) 2026 Ом
- 5) 2223 Ом
- 6) 2420 Ом
- 7) 2617 Ом
- 8) 2814 Ом
- 9) 3011 Ом

4 Задание 4

Источник колебаний и частотой 5950 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 162 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1783 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатора фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 3 Гц, если с доступная мощность на выходе источника равна -2.5 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -159.2 дБн/Гц
- 2) -159.7 дБн/Гц
- 3) -160.2 дБн/Гц
- 4) -160.7 дБн/Гц
- 5) -161.2 дБн/Гц
- 6) -161.7 дБн/Гц
- 7) -162.2 дБн/Гц
- 8) -162.7 дБн/Гц
- 9) -163.2 дБн/Гц

5 Задание 5

Источник колебаний с доступной мощностью 0.4 дБм и частотой 3270 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 96 дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте 3270.00027 МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус 99 дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение 30 Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -74.1 дБм
- 2) -75.8 дБм
- 3) -77.5 дБм
- 4) -79.2 дБм
- 5) -80.9 дБм
- 6) -82.6 дБм
- 7) -84.3 дБм
- 8) -86 дБм
- 9) -87.7 дБм

6 Задание 6

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением нижней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 660 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 116 дБрад²/Гц. Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц синтезированного колебания равна минус 115 дБн/Гц, а частота его равна 1050 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума второго колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше когерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -120.2 дБн/Гц
- 2) -117.2 дБн/Гц
- 3) -116.6 дБн/Гц
- 4) -114.2 дБн/Гц
- 5) -113.7 дБн/Гц
- 6) -113.5 дБн/Гц
- 7) -110.7 дБн/Гц
- 8) -110.5 дБн/Гц
- 9) -107.7 дБн/Гц