

KonukhinaOV 29112024-141311

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

1 Задание 1

Реактивная цепь коррекции выполнена с помощью отрезка микрополосковой линии, являющегося полуволновым на частоте $f_{\text{в}}$.

Дано значение коэффициента отражения s_{11} от входа этой цепи коррекции на частоте $f_{\text{н}} = 0.62f_{\text{в}}$:

$$s_{11} = -0.648 + 0.183i.$$

(Значение s_{11} приведено для 50-омной среды).

Найти волновое сопротивление микрополосковой линии.

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 76 Ом
- 2) 21 Ом
- 3) 119 Ом
- 4) 26 Ом

2 Задание 2

Даны значения s-параметров:

Freq	s_{11}		s_{21}		s_{12}		s_{22}	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
4.5	0.406	146.0	2.758	47.2	0.145	51.5	0.140	-132.6

Выбрать Г-образный четырёхполюсник (см. рисунок 1), который *не может* обеспечить согласование со стороны плеча 1 на частоте 4.5 ГГц при наложении следующих ограничений:

1 - W_T больше 30 Ом;

2 - θ_{Π} меньше $\frac{\pi}{2}$.

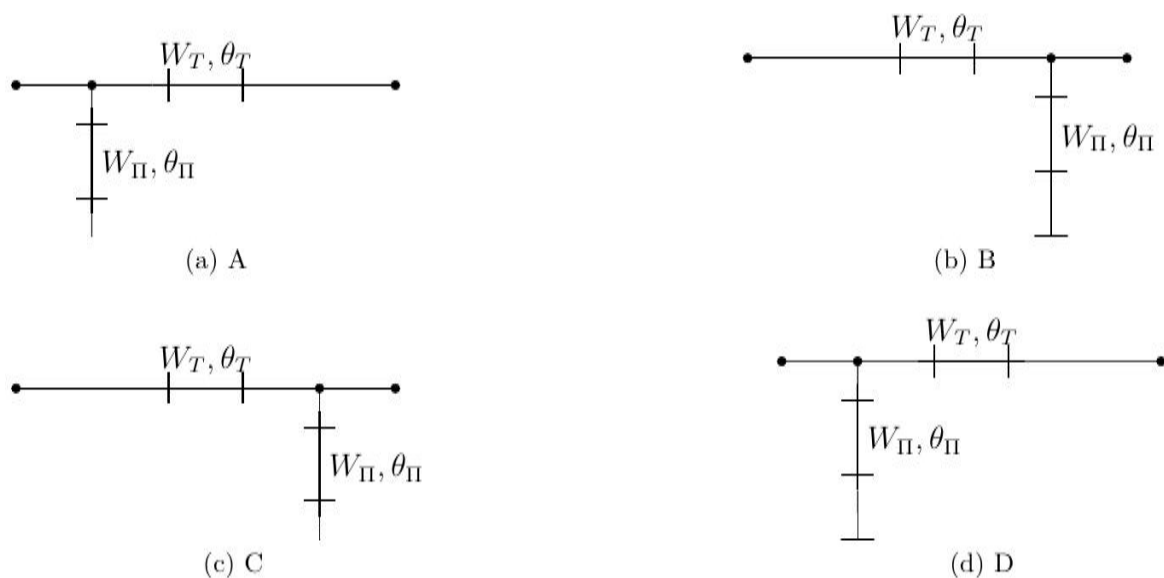


Рисунок 1 – Различные реализации Г-образного четырёхполюсника

Варианты ОТВЕТА:

1) A 2) B 3) C 4) D

3 Задание 3

Четыре микрополосковые линии изготовлены на подложке, выполненной из материала RO4003C ($\epsilon = 3,55$):

- 1 - толщиной 0.305 мм и с волновым сопротивлением 48 Ом;
- 2 - толщиной 0.508 мм и с волновым сопротивлением 58 Ом;
- 3 - толщиной 0.203 мм и с волновым сопротивлением 24 Ом;
- 4 - толщиной 0.406 мм и с волновым сопротивлением 66 Ом.

В каком из случаев ширина микрополосковой линии будет *наименьшей*?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

4 Задание 4

К однопортовому анализатору цепей, измеряющему коэффициенты отражения без погрешности, подключён заполненный фторопластом ($\epsilon = 2$) коаксиальный кабель без потерь.

Была выполнена калибровка на частоте 6.6 ГГц с помощью калибровочной меры с названием "холостой ход". (Калибровочная мера идеально соответствует своему названию.)

Результат калибровочного измерения:

$$0.53 - 0.85i$$

Какую из предложенных ниже длин может иметь этот кабель:

- 1) 4.1 см
- 2) 86.8 см
- 3) 85.9 см
- 4) 9.9 см

5 Задание 5

Дана частотная характеристика модуля коэффициента отражения (см. рисунок 2) от входа цепи согласования (слева) с действительным импедансом R (подключённым справа), причём $\theta_{\Pi} < \frac{\pi}{2}$. (Измерения проведены с помощью генератора с внутренним импедансом 50 Ом).


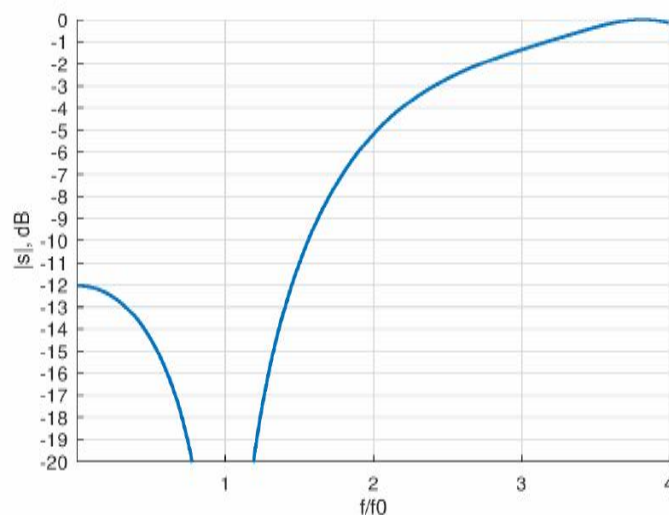



Рисунок 2 – Частотная характеристика модуля коэффициента отражения

Какой из предложенных на рисунке 3 ситуаций соответствует эта частотная характеристика?


Варианты ОТВЕТА: 1) а 2) б 3) в 4) д

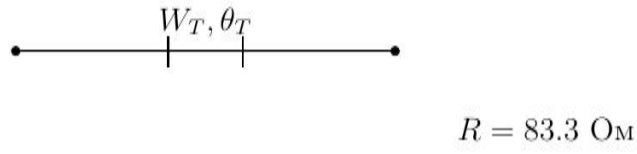


(a)

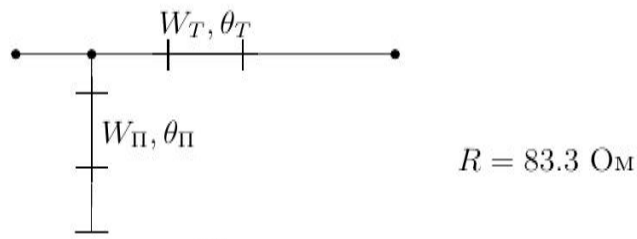

(b)

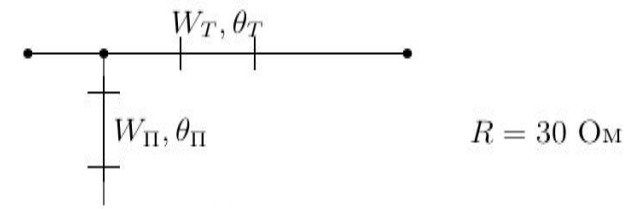

(c)

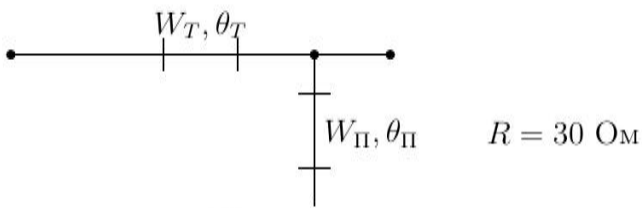

(d)

Рисунок 3 – Различные реализации и Г-образной цепи согласования

6 Задание 6

Отрезок микрополосковой линии использован для согласования 50-омного генератора с широкополосной нагрузкой $R = 15 \text{ Ом}$.

Известно, что:

- 1 - в полосе, ограниченной частотами $f_n = 3.8 \text{ ГГц}$ и $f_v = 6.2 \text{ ГГц}$, модули коэффициента отражения от входа цепи согласования на частотах f_n и f_v равны;
- 2 - коэффициент отражения на центральной частоте полосы равен $-0.27 + j0$;
- 3 - использован *наикратчайший* отрезок, удовлетворяющий вышеупомянутым условиям.

Каковы максимальные потери рассогласования в полосе $[f_n, f_v]$?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 0.5 дБ
- 2) 1.4 дБ
- 3) 0.3 дБ
- 4) 1 дБ