

ChumakovNV 01112024-160721

1 Задание 1

Реактивная цепь коррекции выполнена с помощью отрезка микрополосковой линии, являющегося полуволновым на частоте $f_{\text{в}}$.

Дано значение коэффициента отражения s_{11} от входа этой цепи коррекции на частоте $f_{\text{н}} = 0.78f_{\text{в}}$:

$$s_{11} = 0.102 - 0.119i.$$

(Значение s_{11} приведено для 50-омной среды).

Найти волновое сопротивление микрополосковой линии.

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 119 Ом
- 2) 64 Ом
- 3) 72 Ом
- 4) 39 Ом

2 Задание 2

Дана частотная характеристика модуля коэффициента отражения (см. рисунок 1) от входа цепи согласования (слева) с действительным импедансом R (подключённым справа), причём $\theta_{\Pi} < \frac{\pi}{2}$. (Измерения проведены с помощью генератора с внутренним импедансом 50 Ом).


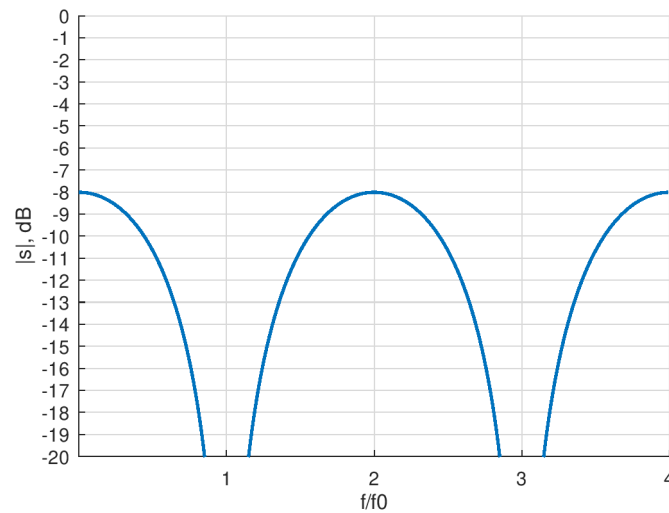


Рисунок 1 – Частотная характеристика модуля коэффициента отражения


Какой из предложенных на рисунке 2 ситуаций соответствует эта частотная характеристика?

Варианты ОТВЕТА: 1) а 2) b 3) с 4) d

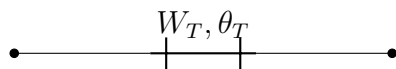


$$R = 116 \text{ Ом}$$

(a)

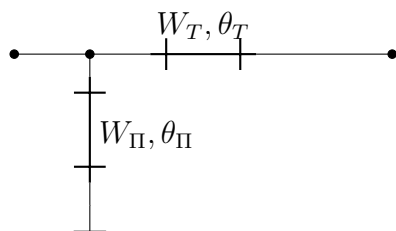


$$R = 116 \text{ Ом}$$

(b)

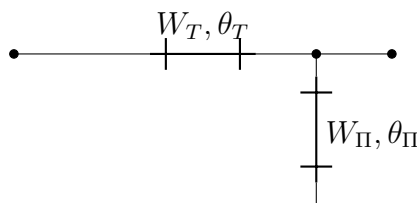

$$R = 21.6 \text{ Ом}$$

(c)

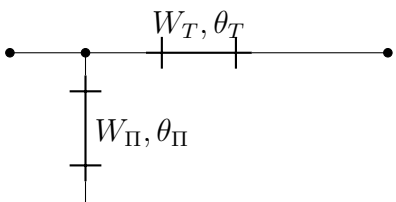

$$R = 21.6 \text{ Ом}$$

(d)

Рисунок 2 – Различные реализации и Γ -образной цепи согласования

3 Задание 3


Даны значения s-параметров:

Freq	s_{11}		s_{21}		s_{12}		s_{22}	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
6.5	0.409	128.1	2.044	29.2	0.194	39.0	0.089	-150.0


Выбрать Г-образный четырёхполюсник (см. рисунок 3), который *не может* обеспечить согласование со стороны плеча 1 на частоте 6.5 ГГц при наложении следующих ограничений:

1 - W_T больше 23 Ом;


2 - θ_{Π} меньше $\frac{\pi}{2}$.

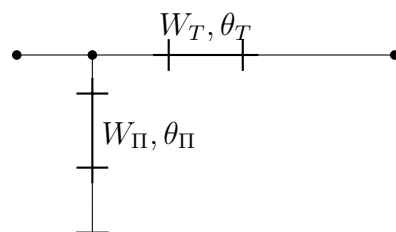


(a) A

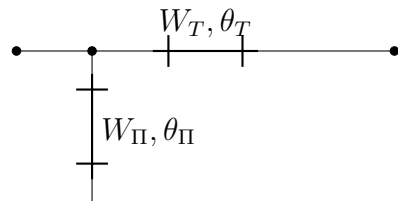

(b) B

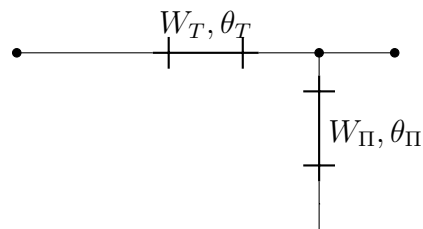

(c) C

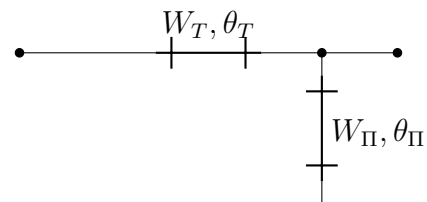

(d) D

Рисунок 3 – Различные реализации Г-образного четырёхполюсника

Варианты ОТВЕТА:

1) A 2) B 3) C 4) D

4 Задание 4

К однопортовому анализатору цепей, измеряющему коэффициенты отражения без погрешности, подключён заполненный фторопластом ($\epsilon = 2$) коаксиальный кабель без потерь .

Была выполнена калибровка на частоте 8.4 ГГц с помощью калибровочной меры с названием "холостой ход". (Калибровочная мера идеально соответствует своему названию.)

Результат калибровочного измерения:

$$0.88 - 0.47i$$

Какую из предложенных ниже длин может иметь этот кабель:

- 1) 10.2 см
- 2) 46.5 см
- 3) 10.8 см
- 4) 14 см

5 Задание 5

Отрезок микрополосковой линии использован для согласования 50-омного генератора с широкополосной нагрузкой $R = 14 \text{ Ом}$.

Известно, что:

- 1 - в полосе, ограниченной частотами $f_{\text{н}} = 4.1 \text{ ГГц}$ и $f_{\text{в}} = 9.9 \text{ ГГц}$, модули коэффициента отражения от входа цепи согласования на частотах $f_{\text{н}}$ и $f_{\text{в}}$ равны;
- 2 - коэффициент отражения на центральной частоте полосы равен $-0.19 + j0$;
- 3 - использован *наикратчайший* отрезок, удовлетворяющий вышеупомянутым условиям.

Каковы максимальные потери рассогласования в полосе $[f_{\text{н}}, f_{\text{в}}]$?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 1.9 дБ
- 2) 1.5 дБ
- 3) 0.8 дБ
- 4) 0.4 дБ

6 Задание 6

Четыре микрополосковые линии изготовлены на подложке, выполненной из материала RO4003C ($\epsilon = 3,55$):

- 1 - толщиной 0.203 мм и с волновым сопротивлением 44 Ом;
- 2 - толщиной 0.508 мм и с волновым сопротивлением 68 Ом;
- 3 - толщиной 0.406 мм и с волновым сопротивлением 52 Ом;
- 4 - толщиной 0.305 мм и с волновым сопротивлением 66 Ом.

В каком из случаев ширина микрополосковой линии будет *наименьшей*?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4