

19 11102024-173009

# 1 Задание 1

**Найти** неравномерность усиления в полосе, ограниченной частотами  $f_{\text{н}} = 7.4$  ГГц и  $f_{\text{в}} = 8.8$  ГГц, используя рисунок 1.

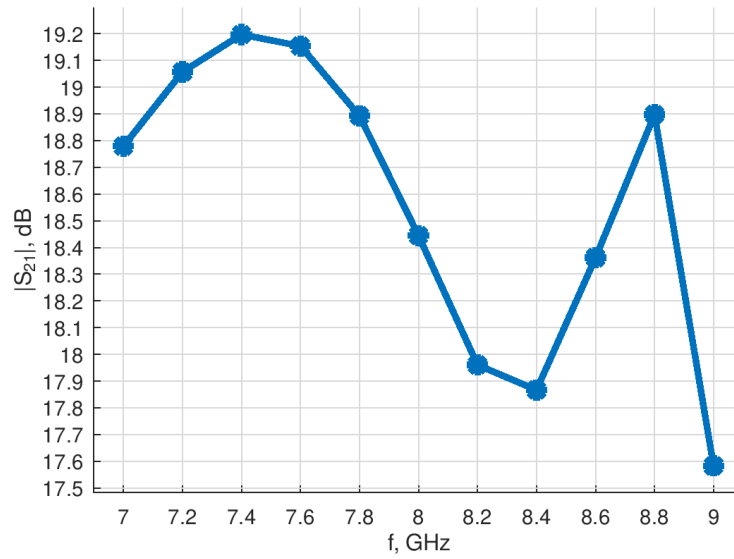


Рисунок 1 – Частотная характеристика усиления

Варианты ОТВЕТА:

1) 0.4 дБ 2) 1.3 дБ 3) 0.7 дБ 4) 1.6 дБ

## 2 Задание 2

Даны значения s-параметров на некоторой частоте:

Freq	$s_{11}$		$s_{21}$		$s_{12}$		$s_{22}$	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
1.2	0.497	-120.4	22.208	105.2	0.027	50.9	0.482	-58.2

Требуется выбрать согласованный аттенюатор с *минимальным* затуханием, подключения которого будет *достаточно*, чтобы обеспечить безусловную устойчивость всего устройства на этой частоте.

Варианты ОТВЕТА:

- 1) аттенюатор с затуханием 2.6 дБ, подключённый к плечу 1 ;
- 2) аттенюатор с затуханием 2.2 дБ, подключённый к плечу 1 ;
- 3) аттенюатор с затуханием 2.6 дБ, подключённый к плечу 1 ;
- 4) аттенюатор с затуханием 3.3 дБ, подключённый к плечу 2 .

### 3 Задание 3

**Дано** значение коэффициента передачи диссипативной цепи коррекции, выполненной в виде цепи постоянного входного сопротивления 50 Ом:

$$s_{21} = -8.9 \text{ дБ.}$$

Ко входу этой цепи подключён генератор с внутренним сопротивлением 50 Ом и доступной мощностью 9.9 дБм.

Какая мощность рассеивается внутри цепи коррекции?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 1.3 мВт
- 2) 8.5 мВт
- 3) 1.3 мВт
- 4) 2.0 мВт

## 4 Задание 4

Дана частотная характеристика модуля коэффициента отражения (см. рисунок 2) от входа цепи согласования (слева) с действительным импедансом  $R$  (подключённым справа). (Измерения проведены с помощью генератора с внутренним импедансом 50 Ом).



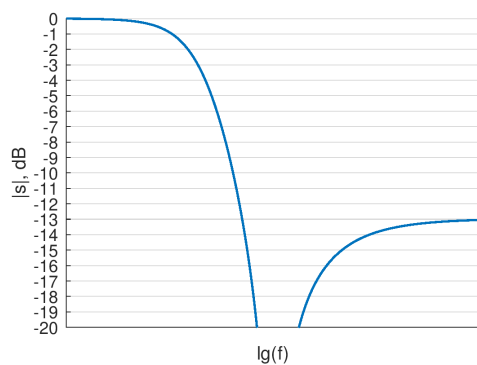


Рисунок 2 – Частотная характеристика модуля коэффициента отражения

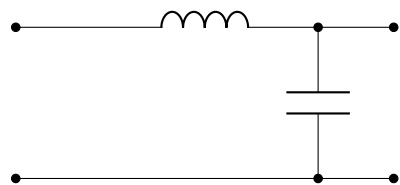
Какой из предложенных рисунке 3 ситуаций соответствует эта частотная характеристика?




(a)  $R = 31.6$  Ом

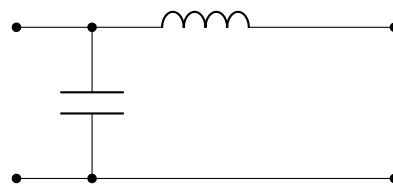

(b)  $R = 31.6$  Ом

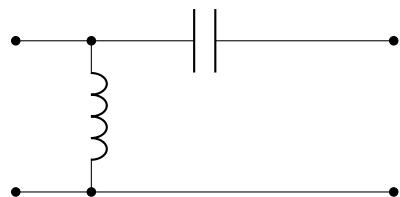

(c)  $R = 79.0$  Ом

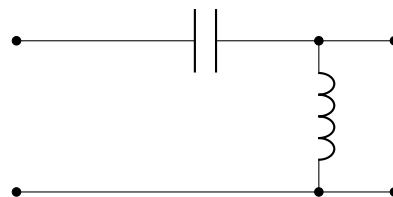

(d)  $R = 79.0$  Ом

Рисунок 3 – Различные реализации Г-образной цепи согласования

Варианты ОТВЕТА: 1) а 2) b 3) с 4) d

## 5 Задание 5

Даны значения s-параметров:

Freq	$s_{11}$		$s_{21}$		$s_{12}$		$s_{22}$	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
1.0	0.343	-157.7	12.929	92.5	0.039	67.3	0.326	-63.5
1.5	0.360	-174.0	8.599	81.4	0.054	66.4	0.235	-75.3
2.0	0.372	176.3	6.319	74.0	0.069	64.8	0.186	-88.5
3.0	0.387	162.0	4.150	62.3	0.100	60.3	0.155	-110.9
5.5	0.415	137.5	2.272	37.5	0.174	44.9	0.120	-148.4
8.0	0.497	113.8	1.563	13.8	0.238	27.1	0.125	128.5

Выбрать Г-образный четырёхполюсник (см. рисунок 4), который может обеспечить согласование со стороны плеча 2 на частоте 1.0 ГГц.

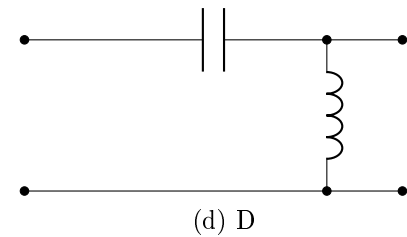
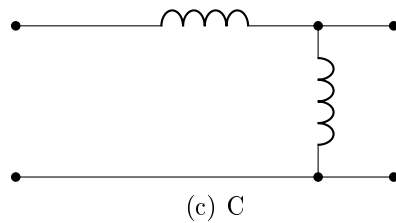
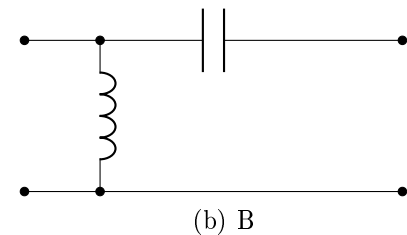
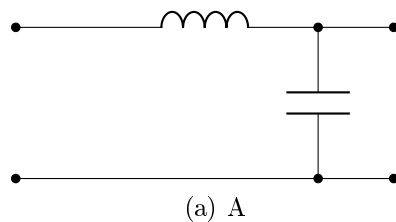


Рисунок 4 – Различные реализации Г-образного четырёхполюсника

Варианты ОТВЕТА:

1) A 2) B 3) C 4) D

## 6 Задание 6

**Дано** значение коэффициента отражения от входа реактивной цепи коррекции  $s_{11} = -0.53 - 0.19i$  .

**Найти** модуль (в дБ) коэффициента передачи  $s_{21}$  .

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -2.1 дБ
- 2) -3.3 дБ
- 3) -0.7 дБ
- 4) -1.7 дБ