

# BorisovNikS 23122024-171105

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

## 1 Задание 1

Источник колебаний и частотой 6510 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 163 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1347 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатор фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц, если с доступная мощность на выходе усилителя равна -3.9 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -158.7 дБн/Гц
- 2) -159.2 дБн/Гц
- 3) -159.7 дБн/Гц
- 4) -160.2 дБн/Гц
- 5) -160.7 дБн/Гц
- 6) -161.2 дБн/Гц
- 7) -161.7 дБн/Гц
- 8) -162.2 дБн/Гц
- 9) -162.7 дБн/Гц

## 2 Задание 2

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением верхней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 2280 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 116 дБн/Гц. Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц синтезированного колебания равна минус 110 дБн/Гц, а частота его равна 4550 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума второго колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше некогерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -119 дБн/Гц
- 2) -116 дБн/Гц
- 3) -114.3 дБн/Гц
- 4) -113 дБн/Гц
- 5) -112 дБн/Гц
- 6) -111.3 дБн/Гц
- 7) -109.5 дБн/Гц
- 8) -109 дБн/Гц
- 9) -108.2 дБн/Гц

### 3 Задание 3

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 2). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен  $10^2$ , а крутизна характеристики управления частотой ГУН равна  $0.2 \text{ МГц/В}$ . Частота колебаний опорного генератора (ОГ)  $300 \text{ МГц}$ . Частота колебаний ГУН  $1160 \text{ МГц}$ . Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки  $6.6 \text{ МГц}$ . Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус  $0 \text{ дБ/декада}$ , а фазовых шумов ГУН минус  $30 \text{ дБ/декада}$ . Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки  $4109 \text{ кГц}$  на  $3.9 \text{ дБ}$  больше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики фазового детектора?

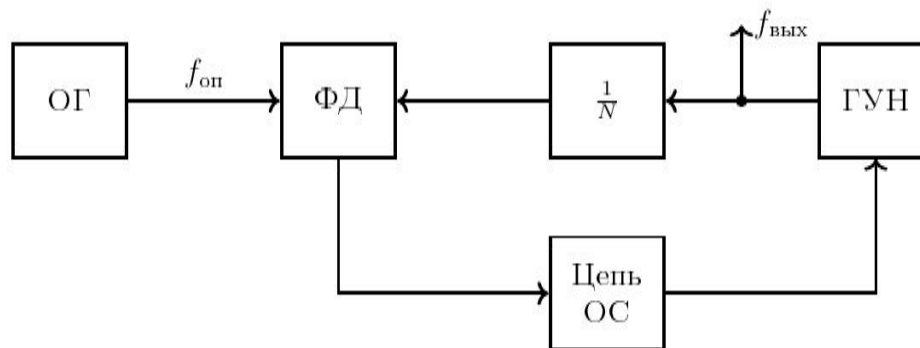


Рисунок 1 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи,  $\frac{1}{N}$  - делитель частоты на  $N$ , причём  $N$  необязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1)  $0.59 \text{ В/рад}$
- 2)  $0.66 \text{ В/рад}$
- 3)  $0.73 \text{ В/рад}$
- 4)  $0.80 \text{ В/рад}$
- 5)  $0.87 \text{ В/рад}$
- 6)  $0.94 \text{ В/рад}$
- 7)  $1.01 \text{ В/рад}$
- 8)  $1.08 \text{ В/рад}$
- 9)  $1.15 \text{ В/рад}$

## 4 Задание 4

Источник колебаний с доступной мощностью  $-1.2$  дБм и частотой  $1690$  МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус  $109$  дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте  $1690.000018$  МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус  $119$  дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение  $2$  Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1)  $-103.3$  дБм
- 2)  $-105$  дБм
- 3)  $-106.7$  дБм
- 4)  $-108.4$  дБм
- 5)  $-110.1$  дБм
- 6)  $-111.8$  дБм
- 7)  $-113.5$  дБм
- 8)  $-115.2$  дБм
- 9)  $-116.9$  дБм

## 5 Задание 5

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 2). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 90 МГц. Частота колебаний ГУН 1220 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна минус 68.8 дБн/Гц для ОГ и плюс 52.8 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 10 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 30 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой  $A_0(1+(j\Omega\tau)^{-1})$ , где  $A_0 = 0.66149$ ,  $\tau = 116.8983\text{мкс}$ .

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 3.1 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 0.4 В/рад.

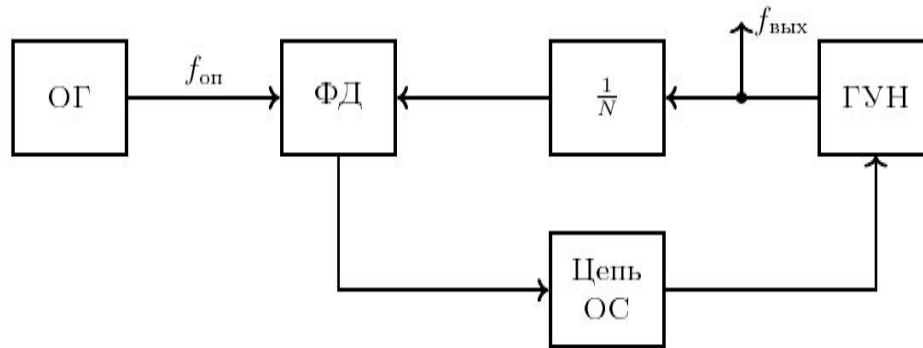


Рисунок 2 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи,  $\frac{1}{N}$  - делитель частоты на  $N$ , причём  $N$  обязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 838 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 21.1 дБ
- 2) на плюс 20.7 дБ
- 3) на плюс 20.3 дБ
- 4) на плюс 19.9 дБ
- 5) на плюс 19.5 дБ
- 6) на плюс 19.1 дБ
- 7) на плюс 18.7 дБ
- 8) на плюс 18.3 дБ
- 9) на плюс 17.9 дБ

## 6 Задание 6

Если цепь на рисунке 3 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 4.926 кГц на 6.9 дБ больше, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ на 4.3 дБ больше, чем вклад ГУН. Известно, что  $C = 11.7$  нФ, а  $R_2 = 3053$  Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

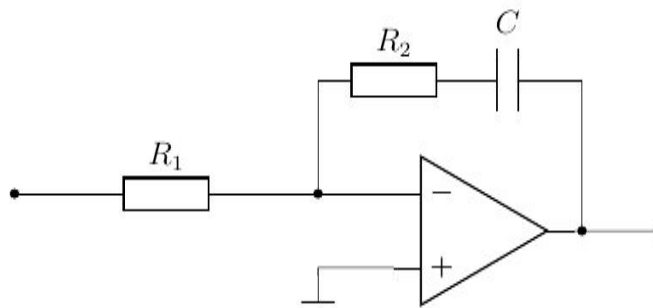


Рисунок 3 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 2915 Ом
- 2) 2938 Ом
- 3) 2961 Ом
- 4) 2984 Ом
- 5) 3007 Ом
- 6) 3030 Ом
- 7) 3053 Ом
- 8) 3076 Ом
- 9) 3099 Ом