

# DavydovAlexA 15022025-091409

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

# 1 Задание 1

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением верхней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 480 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 116 дБн/Гц . Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц синтезированного колебания равна минус 108 дБн/Гц, а частота его равна 1210 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума второго колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше некогерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -115.4 дБн/Гц
- 2) -112.4 дБн/Гц
- 3) -111.8 дБн/Гц
- 4) -110.4 дБн/Гц
- 5) -109.3 дБн/Гц
- 6) -108.1 дБн/Гц
- 7) -107.4 дБн/Гц
- 8) -105.7 дБн/Гц
- 9) -105.1 дБн/Гц

## 2 Задание 2

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен  $10^1$ , а крутизна характеристики фазового детектора равна  $0.4 \text{ В/рад}$ . Частота колебаний опорного генератора (ОГ)  $220 \text{ МГц}$ . Частота колебаний ГУН  $2930 \text{ МГц}$ . Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки  $3.8 \text{ МГц}$ . Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус  $0 \text{ дБ/декада}$ , а фазовых шумов ГУН минус  $30 \text{ дБ/декада}$ . Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки  $1335 \text{ кГц}$  на  $3 \text{ дБ}$  больше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики управления частотой ГУН?

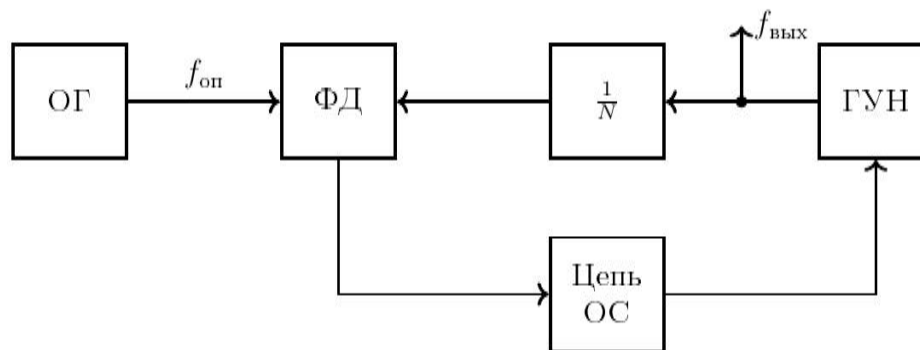


Рисунок 1 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи,  $\frac{1}{N}$  - делитель частоты на  $N$ , причём  $N$  необязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1)  $1.80 \text{ МГц/В}$
- 2)  $2.03 \text{ МГц/В}$
- 3)  $2.26 \text{ МГц/В}$
- 4)  $2.49 \text{ МГц/В}$
- 5)  $2.72 \text{ МГц/В}$
- 6)  $2.95 \text{ МГц/В}$
- 7)  $3.18 \text{ МГц/В}$
- 8)  $3.41 \text{ МГц/В}$
- 9)  $3.64 \text{ МГц/В}$

### 3 Задание 3

Источник колебаний с доступной мощностью 1.2 дБм и частотой 4360 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 104 дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте 4360.0001 МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус 112 дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение 10 Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -85.5 дБм
- 2) -87.2 дБм
- 3) -88.9 дБм
- 4) -90.6 дБм
- 5) -92.3 дБм
- 6) -94 дБм
- 7) -95.7 дБм
- 8) -97.4 дБм
- 9) -99.1 дБм

## 4 Задание 4

Если цепь на рисунке 2 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 2.661 кГц меньше на 2.8 дБ, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ меньше на 2 дБ, чем вклад ГУН. Известно, что  $C = 33.24$  нФ, а  $R_2 = 873$  Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

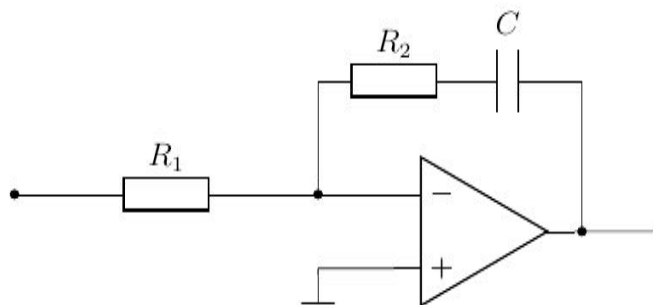


Рисунок 2 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 1980 Ом
- 2) 2193 Ом
- 3) 2406 Ом
- 4) 2619 Ом
- 5) 2832 Ом
- 6) 3045 Ом
- 7) 3258 Ом
- 8) 3471 Ом
- 9) 3684 Ом

## 5 Задание 5

Источник колебаний с частотой 4580 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 171 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1244 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатор фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 5 Гц, если с доступная мощность на выходе источника равна 2.9 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -169.1 дБн/Гц
- 2) -169.6 дБн/Гц
- 3) -170.1 дБн/Гц
- 4) -170.6 дБн/Гц
- 5) -171.1 дБн/Гц
- 6) -171.6 дБн/Гц
- 7) -172.1 дБн/Гц
- 8) -172.6 дБн/Гц
- 9) -173.1 дБн/Гц

## 6 Задание 6

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 80 МГц. Частота колебаний ГУН 360 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна плюс 9.8 дБн/Гц для ОГ и плюс 81.7 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 20 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 30 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой  $A_0(1 + (j\Omega\tau)^{-1})$ , где  $A_0 = 3.6683$ ,  $\tau = 6.5243$  мкс.

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 1.9 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 0.7 В/рад.

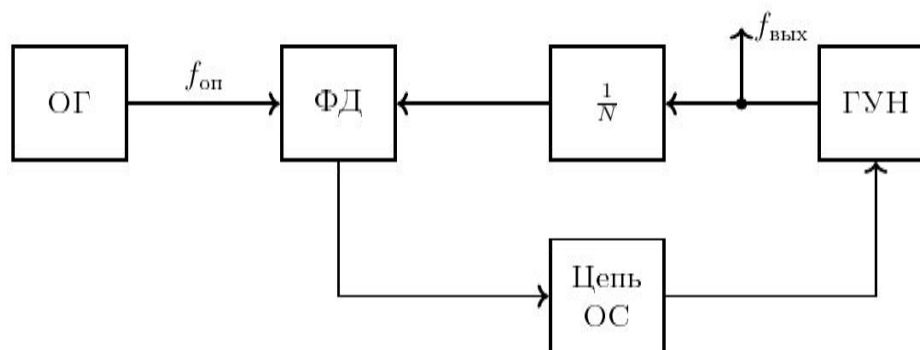


Рисунок 3 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи,  $\frac{1}{N}$  - делитель частоты на  $N$ , причём  $N$  необязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 4372 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 6.5 дБ
- 2) на плюс 6.1 дБ
- 3) на плюс 5.7 дБ
- 4) на плюс 5.3 дБ
- 5) на плюс 4.9 дБ
- 6) на плюс 4.5 дБ
- 7) на плюс 4.1 дБ
- 8) на плюс 3.7 дБ
- 9) на плюс 3.3 дБ