

MarshalkoMV 20122024-155803

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

1 Задание 1

Если цепь на рисунке 1 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 5.81 кГц на 3.3 дБ больше, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ на 4.4 дБ больше, чем вклад ГУН. Известно, что $C = 5.5$ нФ, а $R_1 = 6421$ Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

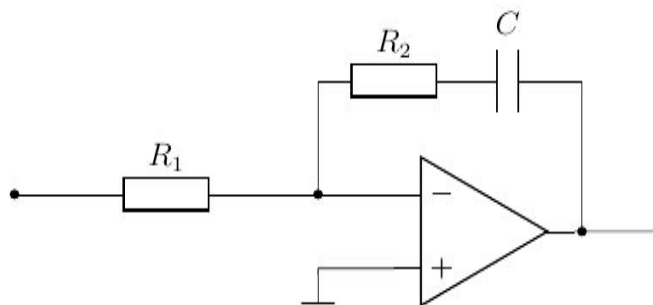


Рисунок 1 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 2531 Ом
- 2) 2554 Ом
- 3) 2577 Ом
- 4) 2600 Ом
- 5) 2623 Ом
- 6) 2646 Ом
- 7) 2669 Ом
- 8) 2692 Ом
- 9) 2715 Ом

2 Задание 2

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением нижней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 6540 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 93 дБн/Гц. Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц синтезированного колебания равна минус 90 дБн/Гц, а частота его равна 9240 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума второго колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше некогерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -103.7 дБн/Гц
- 2) -100.7 дБн/Гц
- 3) -97.7 дБн/Гц
- 4) -96 дБн/Гц
- 5) -93 дБн/Гц
- 6) -91.2 дБн/Гц
- 7) -90 дБн/Гц
- 8) -88.4 дБн/Гц
- 9) -88.2 дБн/Гц

3 Задание 3

Источник колебаний с доступной мощностью 3.5 дБм и частотой 5460 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 146 дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте 5459.99997 МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус 149 дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение 5 Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -129.5 дБм
- 2) -131.2 дБм
- 3) -132.9 дБм
- 4) -134.6 дБм
- 5) -136.3 дБм
- 6) -138 дБм
- 7) -139.7 дБм
- 8) -141.4 дБм
- 9) -143.1 дБм

4 Задание 4

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 90 МГц. Частота колебаний ГУН 210 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна минус 125.9 дБн/Гц для ОГ и минус 1.2 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 20 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой $A_0(1 + (j\Omega\tau)^{-1})$, где $A_0 = 1.3129$, $\tau = 6.984\text{мкс}$.

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 2 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 0.9 В/рад.

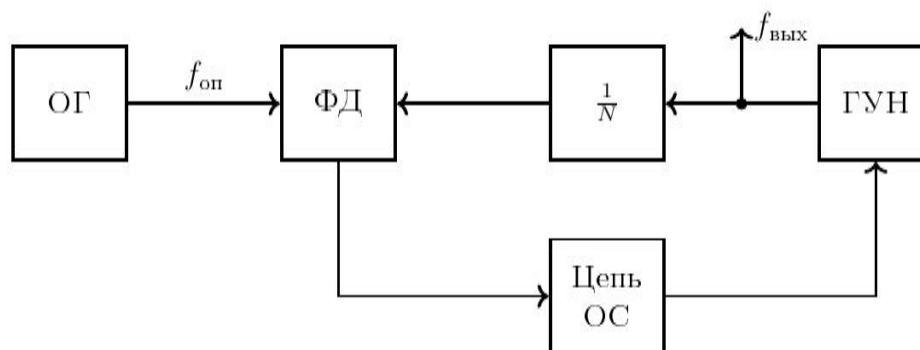


Рисунок 2 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 72 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 0.9 дБ
- 2) на плюс 0.5 дБ
- 3) на плюс 0.1 дБ
- 4) на минус 0.3 дБ
- 5) на минус 0.7 дБ
- 6) на минус 1.1 дБ
- 7) на минус 1.5 дБ
- 8) на минус 1.9 дБ
- 9) на минус 2.3 дБ

5 Задание 5

Источник колебаний и частотой 3580 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 160 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1740 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатор фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 20 Гц, если с доступная мощность на выходе усилителя равна -2.4 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -159.6 дБн/Гц
- 2) -160.1 дБн/Гц
- 3) -160.6 дБн/Гц
- 4) -161.1 дБн/Гц
- 5) -161.6 дБн/Гц
- 6) -162.1 дБн/Гц
- 7) -162.6 дБн/Гц
- 8) -163.1 дБн/Гц
- 9) -163.6 дБн/Гц

6 Задание 6

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен 10^1 , а крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 2.3 МГц/В. Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 210 МГц. Частота колебаний ГУН 390 МГц. Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки 8.7 МГц. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 20 дБ/декада. Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 9986 кГц на 4.2 дБ больше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики фазового детектора?

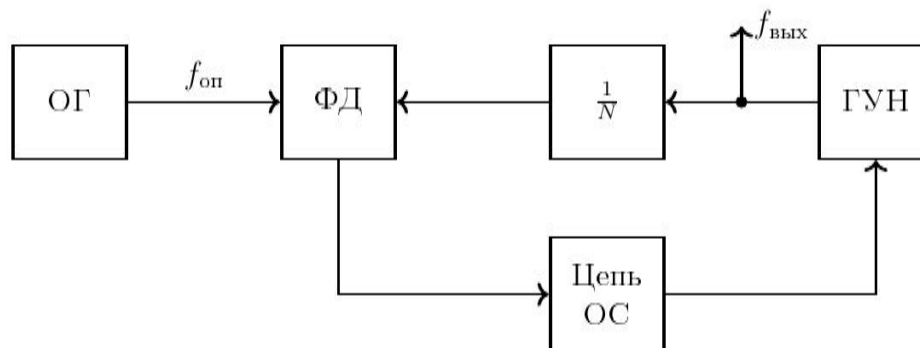


Рисунок 3 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 0.43 В/рад
- 2) 0.49 В/рад
- 3) 0.55 В/рад
- 4) 0.61 В/рад
- 5) 0.67 В/рад
- 6) 0.73 В/рад
- 7) 0.79 В/рад
- 8) 0.85 В/рад
- 9) 0.91 В/рад