

MoskaliovYV 28122024-101319

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

1 Задание 1

Если цепь на рисунке 1 используется в качестве цепи обратной связи в кольце ФАПЧ, то вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 4.452 кГц меньше на 2.1 дБ, чем вклад ГУН. Если исключить эту цепь и замкнуть кольцо, то на той же частоте отстройки вклад ОГ больше на 5.2 дБ, чем вклад ГУН. Известно, что $C = 5.99$ нФ, а $R_1 = 15471$ Ом. Чему равно сопротивление другого резистора цепи обратной связи?

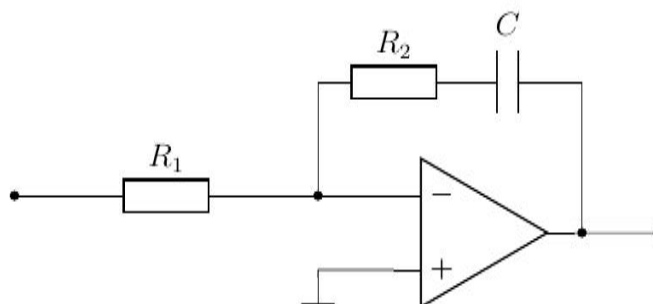


Рисунок 1 – Электрическая схема цепи обратной связи

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 952 Ом
- 2) 1242 Ом
- 3) 1532 Ом
- 4) 1822 Ом
- 5) 2112 Ом
- 6) 2402 Ом
- 7) 2692 Ом
- 8) 2982 Ом
- 9) 3272 Ом

2 Задание 2

Источник колебаний с доступной мощностью 2.6 дБм и частотой 5000 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 97 дБн/Гц. Этот источник подключён к согласованному входу анализатора спектра. Какую мощность измерит анализатор спектра на частоте 4999.99955 МГц, если спектральная плотность мощности его собственных шумов равна минус 101 дБм/Гц, а полоса пропускания ПЧ установлена в положение 50 Гц?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -64.7 дБм
- 2) -66.4 дБм
- 3) -68.1 дБм
- 4) -69.8 дБм
- 5) -71.5 дБм
- 6) -73.2 дБм
- 7) -74.9 дБм
- 8) -76.6 дБм
- 9) -78.3 дБм

3 Задание 3

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 80 МГц. Частота колебаний ГУН 4180 МГц. Известно, что спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц равна минус 35.3 дБн/Гц для ОГ и плюс 54.1 дБн/Гц для ГУН. Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 20 дБ/декада, а фазовых шумов ГУН минус 30 дБ/декада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи равен описывается формулой $A_0(1 + (j\Omega\tau)^{-1})$, где $A_0 = 4.689$, $\tau = 36.4914$ мкс.

Крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 1.8 МГц/В. Крутизна характеристики фазового детектора 1.2 В/рад.

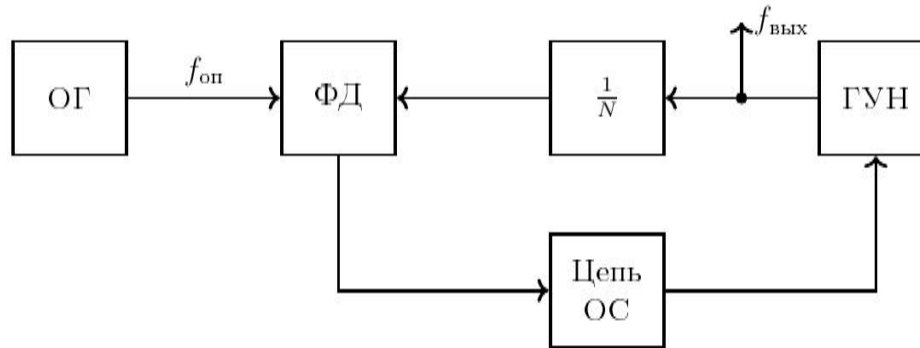


Рисунок 2 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N обязательно целое число

На сколько дБ отличается спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте отстройки 1185 кГц колебания той же выходной частоты, но полученного из опорного путём прямого синтеза?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) на плюс 7.2 дБ
- 2) на плюс 6.8 дБ
- 3) на плюс 6.4 дБ
- 4) на плюс 6 дБ
- 5) на плюс 5.6 дБ
- 6) на плюс 5.2 дБ
- 7) на плюс 4.8 дБ
- 8) на плюс 4.4 дБ
- 9) на плюс 4 дБ

4 Задание 4

Источник колебаний и частотой 3020 МГц имеет равномерную спектральную плотность мощности фазового шума равную минус 166 дБн/Гц. Он был подключён к согласованному линейному усилителю с шумовой температурой плюс 1108 К. Выход усилителя подключён ко входу анализатор фазовых шумов. Какую спектральную плотность мощности измерит анализатор фазовых шумов на частоте отстройки 1 Гц, если с доступная мощность на выходе источника равна 3.8 дБм?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -165 дБн/Гц
- 2) -165.5 дБн/Гц
- 3) -166 дБн/Гц
- 4) -166.5 дБн/Гц
- 5) -167 дБн/Гц
- 6) -167.5 дБн/Гц
- 7) -168 дБн/Гц
- 8) -168.5 дБн/Гц
- 9) -169 дБн/Гц

5 Задание 5

Для прямого синтеза заданной частоты использовались два источника колебаний, двойной балансный смеситель и полосовой фильтр. Нужная частота была получена преобразованием вверх с выделением нижней боковой с помощью полосового фильтра.

Один источник колебаний имеет частоту 6910 МГц и спектральную плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц минус 126 дБн/Гц. Спектральная плотность мощности фазового шума на отстройке 100 кГц второго колебания равна минус 117 дБн/Гц, а частота его равна 19480 МГц. Чему равна спектральная плотность мощности фазового шума синтезированного колебания на отстройке 100 кГц при описанном выше некогерентном синтезе?

Варианты ОТВЕТА:

- 1) -123.8 дБн/Гц
- 2) -120.8 дБн/Гц
- 3) -120.6 дБн/Гц
- 4) -119.5 дБн/Гц
- 5) -117.8 дБн/Гц
- 6) -117.6 дБн/Гц
- 7) -117.4 дБн/Гц
- 8) -116.5 дБн/Гц
- 9) -114.6 дБн/Гц

6 Задание 6

Колебание синтезировано с помощью кольца ФАПЧ (Рисунок 3). Коэффициент передачи цепи обратной связи частотно независим и равен 10^1 , а крутизна характеристики управления частотой ГУН равна 1.1 МГц/В . Частота колебаний опорного генератора (ОГ) 310 МГц . Частота колебаний ГУН 1120 МГц . Известно, что неприведённые спектральные плотности мощности фазовых шумов двух генераторов равны на частоте отстройки 2 МГц . Наклон спектральной плотности мощности фазовых шумов ОГ равен минус 0 дБ/декада , а фазовых шумов ГУН минус 30 дБ/декада . Также известно, что вклад ОГ в фазовые шумы выходного синтезированного колебания на частоте отстройки 1782 кГц на 8.7 дБ больше, чем вклад ГУН. Чему равна крутизна характеристики фазового детектора?

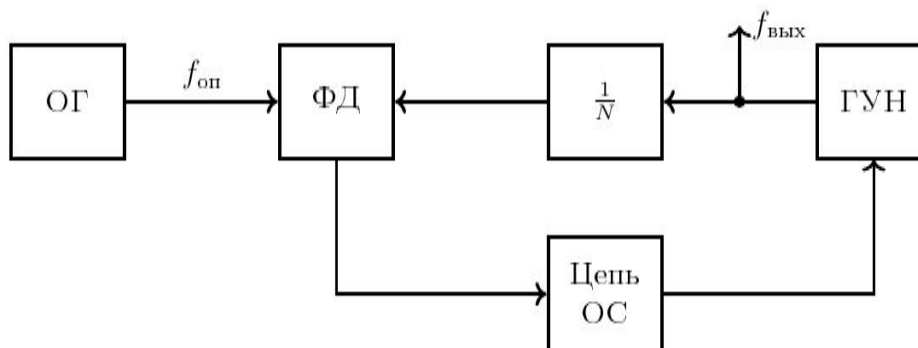


Рисунок 3 – Синтезатор с кольцом ФАПЧ: ОГ - опорный генератор, ГУН - генератор управляемый напряжением, ФД - фазовый детектор, Цепь ОС - цепь обратной связи, $\frac{1}{N}$ - делитель частоты на N , причём N необязательно целое число

Варианты ОТВЕТА:

- 1) 0.42 В/рад
- 2) 0.47 В/рад
- 3) 0.52 В/рад
- 4) 0.57 В/рад
- 5) 0.62 В/рад
- 6) 0.67 В/рад
- 7) 0.72 В/рад
- 8) 0.77 В/рад
- 9) 0.82 В/рад